test

Jesús Brandon Villanueva Rivas

October 2026

1 Resultados.

1.1 Transformación.

Durante la transformación, se tiene un volataje de entrada en el devanado primario del transformador de $V_{prim(RMS)} = 127\ V$, mientras que en el secundario se tiene $V_{sec(RMS)} = 24\ V$ manteniendo la frecuencia de 60 Hz. Por la ecuación **??**, la constante del transformador es:

$$\eta = ...$$

Así mismo, el voltaje RMS de cada rama del secundario utilizando el tap central, es de:

$$V_{sec/2(RMS)} = \frac{V_{sec(RMS)}}{2} = 12\ V$$